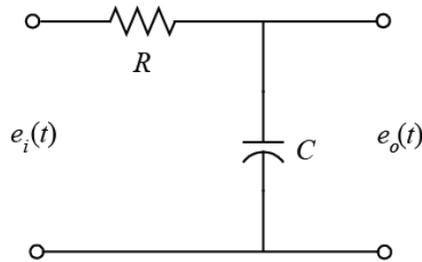


Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan
Control Digital: Actividad 11

Resolver el siguiente ejercicio. Adjuntar las hojas del procedimiento. Valor de la actividad: 100 puntos.

Nombre del (la) estudiante: _____

Para el siguiente sistema encuentre la representación en función de transferencia



Simule la respuesta del sistema $G(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)}$ introduciendo una señal de escalón de 5.0V en $e_i(t)$ de acuerdo al siguiente circuito:

